

(1) Sol

$$l = 0.8 \times 2000 = 1600 \text{ m}$$

$$A = 0.8 \text{ mm}^2 \\ = 0.8 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$


$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{0.02 \times 10^{-6} \times 1600 \times 10^{-6}}{0.8} \\ = 40 \Omega$$

$$\text{Power observed} = \frac{V^2}{R} = \frac{(110)^2}{40} \\ = 302.5 \text{ W}$$

(2.) Sol.

$$R_1 = \rho \frac{l_1}{a_1}$$

$$R_2 = \rho \frac{l_2}{a_2}$$

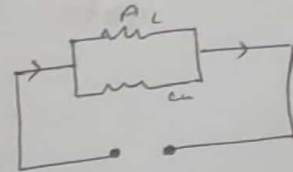

$$a_2 = a_1 \frac{R_2 l_1}{R_1 l_2} \cdot \frac{l_2}{l_1}$$

$$l_1 = 3 \text{ A} ; l_2 = 5 - 3 = 2 \text{ A}$$

So, V (common voltage):

$$V = I_1 R_1 = I_2 R_2$$


$$\therefore \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{2}{3}$$

$$a_1 = \frac{\pi \times d_1^2}{4} = \frac{\pi \times l_1^2}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ mm}^2$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{0.017}{0.028} \times \frac{6}{7.5} = 0.2544 \text{ m}^2$$

$$\pi \times \frac{d_2^2}{4} = 0.2544 \rightarrow \boxed{d_2 = 0.564 \text{ mm}}$$


3. Sol

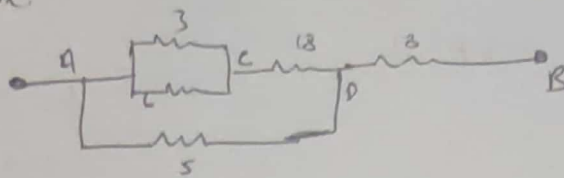


for parallel resistance

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{18}{9}$$

$$= 2 \Omega$$

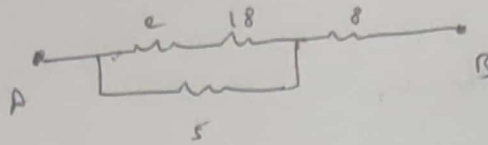

for series = $18 + 2$
= 20Ω

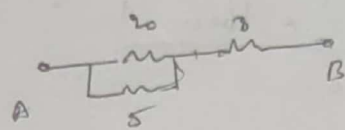


for parallel resistance

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 4 \Omega$$

for series resistance.

$$R = 4 + 8 = 12 \Omega$$

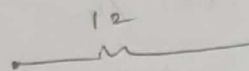

total circuit current = $60/12 = 5A$

current through $5 \Omega = 5 \times \frac{20}{25} = 4A$

current in $ACD = 5 \times \frac{5}{25} = 1A$


P-D $3 \Omega + 6 \Omega \rightarrow 1 \times 2 = 2V$

P-D $18 \Omega \rightarrow 1 \times 18 = 18V$

P-D $5 \Omega \rightarrow 4 \times 5 = 20V$

P-D $8 \Omega \rightarrow 5 \times 8 = 40V$

4.

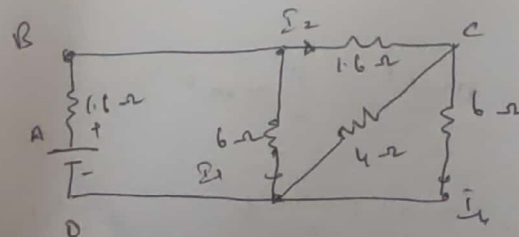

w.r.t 0)

$$V_A = 40$$

$$V_B = 40 - 16 = 24V$$

$$I_1 = 4 \text{ amp}$$

$$I_2 = 6 \text{ amp}$$


$$V_c = V_0 - I_2 \times 1.6 = 24 - 9.6 = 14.4 \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{14.4}{4}$$

$$I_3 = 3.6 \text{ amp}$$

$$I_4 = 2.4 \text{ amp}$$

5. Sol.

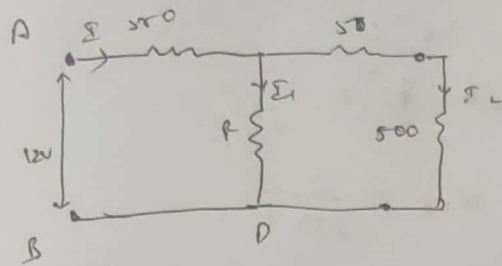

$$\text{Drop on } 50 \Omega = (2.5 \times 30) / 500 = 0.25 \text{ V}$$

$$\text{Drop CP} = 2.5 + 0.25 = 2.75 \text{ V}$$

$$\text{Prop } 550 \Omega = 12 - 2.75 = 9.25 \text{ V}$$

$$I = 9.25 / 550 = 0.0168 \text{ A}$$

$$I_2 = 2.3 / 500 = 0.005 \text{ A}$$

$$I_1 = 0.0168 - 0.005 = 0.0118 \text{ A}$$

$$0.0118 = \frac{2.75}{R}$$

$$R = 233 \Omega$$

(6) Sol.

$$\alpha = \frac{\Delta_0}{1 + \Delta_0 t} \quad P \approx P_1 (1 + \alpha (t_2 - t_1))$$

$$\alpha_{20} = \frac{\Delta_0}{(1 + \Delta_0(20))} = \frac{1}{245.5} = \Delta_0$$

$$\Delta_0 = \frac{1}{234.5} \mu\text{C}$$

$$P_{60} = P_0 (1 + \alpha_0(60))$$

$$= 1.6 \times 10^{-6} \left(1 + \frac{60}{234.5} \right)$$

$$P_{60} = 2.01 \times 10^{-6}$$

$$\alpha_{60} = \frac{\alpha_0}{1 + \alpha_0(60)} = \frac{1/234.5}{1 + 60 \left(\frac{1}{234.5} \right)} = \frac{1}{294.5} \text{ per } ^\circ\text{C}$$

7. Sol.

$$R_1 = R \text{ at } 15^\circ\text{C}$$

$$R_2 = R \text{ at } t_2^\circ\text{C}$$

$$\alpha_{15} = \frac{1}{254.5}$$

$$R_1 = 250/5 = 50 \Omega$$

$$R_2 = 250/3.41 = 63.94 \Omega$$

$$R_2 = R_1 (1 + \alpha_{15}(t_2 - t_1))$$

$$63.94 = 50 \left(1 + \frac{1}{254.5} (t_2 - 15) \right)$$

$$\boxed{t_2 = 86^\circ\text{C}}$$

8. Sol.

a) let 1 denote Cu wire and 2 denote Al wire

given $\frac{l_1}{l_2} = \frac{5}{2}$

y $i_2 = 1$ then $i_1 = 1.70$

y $i_1 = 1$ then $i_2 = 1.53$

the given wire is parallel so

$$i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$\frac{i_2}{i_1} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{l_1 l_1}{A_1}}{\frac{l_2 l_2}{A_2}}$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{i_2}{i_1} \times \frac{l_2 l_2}{l_1 l_1}$$

$$= \frac{1}{1.7} \times \frac{2}{5} \times \frac{1.53}{1}$$

$$\frac{\frac{\pi}{4} d_2^2}{\frac{\pi}{4} d_1^2} = 0.36$$

$$\frac{d_2}{d_1} = 0.6$$

B) Max vol drop = 0.5 = ΣR , $I = 8 \text{ A}$
 $8R = 0.5 \Rightarrow R = \frac{1}{16} \Omega$ [$l = 120 \text{ cm}$
 $l = 0.014 \times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$]

$$R = \frac{\rho l}{A} \Rightarrow \boxed{A = 32.64 \times 10^{-9} \text{ mm}^2}$$

9. Sol.

$$\frac{V^2}{R} = 80 \quad \text{or} \quad \frac{12.6^2}{R} = 80$$

$$R = 1.9 \Omega$$

$$R_{20} = R_0 [1 + (20 - 20) \times 0.005]$$

$$1.9 = R_{20} [1 + 12]$$

$$R_{20} = \frac{1.9}{13} \Omega$$

$$R_{20} = 2.89 \times 10^{-8} \Omega \text{ cm}$$

$$A = \frac{\pi (0.002)^2}{4} \text{ cm}^2$$

$$l = \frac{A \times R_{20}}{R_0} = \frac{\pi (0.002)^2 \times 1.9}{4 \times 13 \times 2.89 \times 10^{-8}} \Rightarrow \boxed{l = 0.0158 \times 10^{-2}}$$

10.

$$0.12 \text{ A} \rightarrow 15^\circ \text{C} \rightarrow 12.6 \text{ V}$$

$$I_a = 0.12 \text{ A}$$

$$0.0043 \text{ } \mu\text{V}^\circ\text{C} \text{ at } 6^\circ\text{C}$$

$$R_{15} = \frac{12.6}{0.12} = 105 \text{ } \Omega$$

$$R_{15} = \frac{12.6}{0.15} = 84 \text{ } \Omega$$

$$\begin{aligned} R_{15} &= R_0 (1 + 15 \alpha_0) \\ &= R_0 (1 + 15 (0.0043)) \quad - (1) \end{aligned}$$

$$R_t = R_0 (1 + 0.0043 t) \quad - (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{R_t}{R_{15}} = \frac{1 + 0.0043 t}{1.0659} \rightarrow \frac{84}{105}$$

$$t \Rightarrow 105 + 0.4515 t = 89.486$$

$$0.4515 t = -15.5064$$

$$t = -34.3441^\circ\text{C}$$